



西南交通大学考试试卷

课程代码 3046107 课程名称 电路分析 (含试验) I 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总成绩
得分									

阅卷教师签字: _____ b

一、电路如图: 求电压源发出的功率与 4Ω 电阻吸收的功率。 I (12 分)

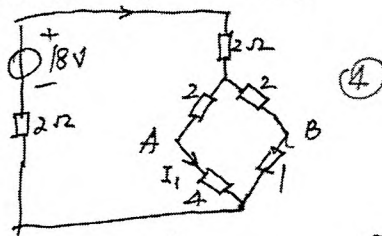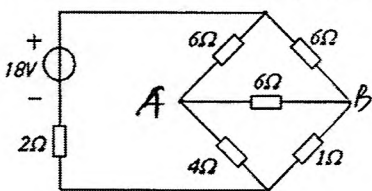



(1) $P_{18V} = 18 \times I = 54 \text{ (W)}$

$$I = \frac{18}{2+2+\frac{18}{6+3}} = \frac{18}{4+2} = 3 \text{ (A)}$$

$\therefore P_{4\Omega} = 4 \times I_1^2 = 4 \text{ (W)}$ (吸收) (8)

$$I_1 = \frac{3}{6+3} I = \frac{1}{3} \times 3 = 1 \text{ (A)}$$

二、电路如图所示: 用叠加定理求 U 、 I 。 (14 分)

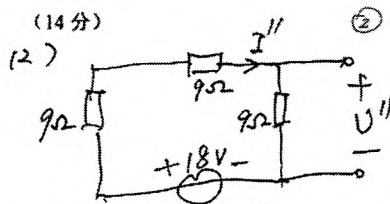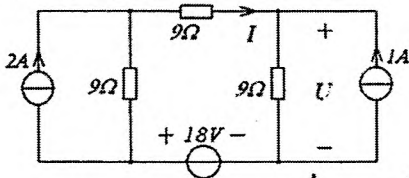


$$I'' = \frac{18^2}{3 \times 9} = \frac{2}{3} \text{ (A)}$$

$$U'' = 9 \times I'' = 9 \times \frac{2}{3} = 6 \text{ (V)}$$

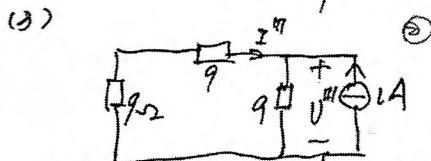(1) $I' = \frac{9}{9+18} \times 2 = \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3} \text{ (A)}$

$U' = \frac{2}{3} \times 9 = 6 \text{ (V)}$




$$I''' = -\frac{9}{18+9} \times 1 = -\frac{1}{3}$$

$$U''' = -I''' \times 18 = +\left(\frac{1}{3}\right) \times 18 = 6 \text{ (V)}$$

$\therefore I = I' + I'' + I''' = 1 \text{ A}, U = U' + U'' + U''' = 18 \text{ (V)}$ (9)

三、用网孔电流法求图示电路中的电流 I_1 、 I_2 、 I_3 。(14分)

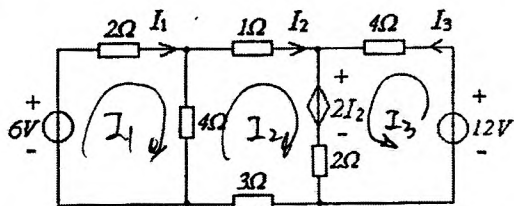

$$\text{KVL: } 6I_1 - 4I_2 = 6 \rightarrow I_1 = \frac{6 + 4I_2}{6} \quad (1)$$

$$\text{KVL: } -4I_1 + 10I_2 + 2I_3 = -2I_2 \quad (2)$$

$$\text{KVL: } +2I_2 + 6I_3 = 12 - 2I_2 \rightarrow I_3 = \frac{12 - 2I_2 - 2I_2}{6} = \frac{12 - 4I_2}{6} \quad (3) \quad (17)$$

$$\text{Substituting (1) and (3) into (2): } -4\left(\frac{6 + 4I_2}{6}\right) + 10I_2 + 2\left(\frac{12 - 4I_2}{6}\right) = -2I_2$$


$$\frac{-24 - 16I_2 + 60I_2 + 24 - 8I_2}{6} = -2I_2$$

$$0 = -48I_2$$

$$\therefore I_2 = 0 \text{ (A)} \quad \text{Substituting into (1): } I_1 = 1 \text{ (A)}$$


$$\therefore \text{Substituting into (3): } I_3 = 2 \text{ (A)} \quad (3)$$

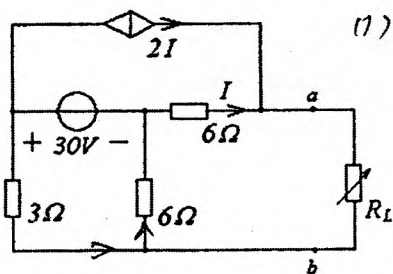四、电路如图：当负载电阻 R_L 取何值时可以获得最大功率 P_{\max} ，且 $P_{\max} = ?$ (12分)



$$(1) \text{ When } R_L \text{ is shorted: } I = -2I \therefore I = 0$$
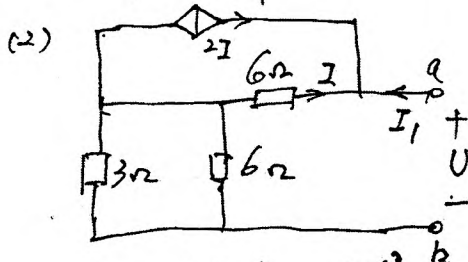
$$\therefore U_{ab} = \frac{-30}{6} \times 6 = -20 \text{ (V)}$$



$$I_1 = -3I$$


$$\therefore U = -6I + \frac{30}{6} \times (-3I) = -6I - 15I = -21I$$

$$= -6 \times \frac{I_1}{-3} + 2I_1$$

$$= +2I_1 + 2I_1$$


$$= 4I_1$$
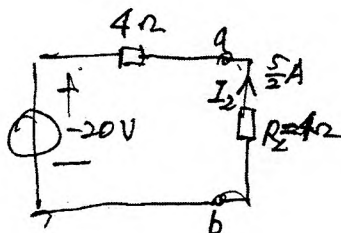
$$\therefore R_{eq} = \frac{U}{I_1} = 4\Omega, \quad P_{\max} = R_L I_1^2 = 25 \text{ (W)}$$



五、电路如图，已知 $\dot{U} = 90\angle 0^\circ (V)$ 。求：(1) 电流 \dot{I} 及 \dot{I}_1 ，(2) 电路吸收的有功功率 P 、

无功功率 Q 及功率因数 $\cos\phi$ 。(14分)

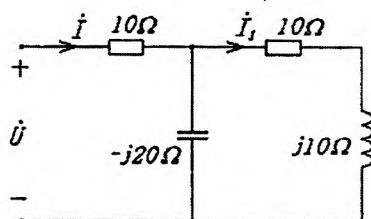

$$\begin{aligned} d) \dot{I} &= \frac{\dot{U}}{10 + \frac{-j20 \times 10 \angle 45^\circ}{10 + j10 - j20}} \\ &= \frac{90 \angle 0^\circ}{30} \\ &= 3 \angle 0^\circ (A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) P &= 10 I^2 + 10 I_1^2 \\ &= 90 + 180 \\ &= 270 (W) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{-j20}{10 - j10} \dot{I} \\ &= \frac{20 \angle -90^\circ}{10 \angle -45^\circ} \times 3 \\ &= 3 \angle -45^\circ (A) \end{aligned} \quad (8)$$



$$\begin{aligned} (3) \because \phi &= \angle \dot{U} - \angle \dot{I} \\ &= 0^\circ - 0^\circ \\ &= 0^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore \cos\phi = 1, \text{ 且 } \phi = 0^\circ$$

$$\therefore Q = UI \sin\phi = UI \times 0 = 0 (VAR) \quad (2)$$

六、如图：已知 \dot{U} 、 \dot{I} 同相， $U = 30V$ ， $U_1 = 50V$ ， $I = 5A$ ， $L = 20mH$ 。

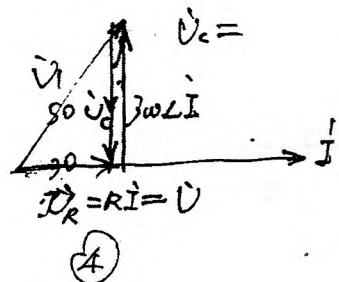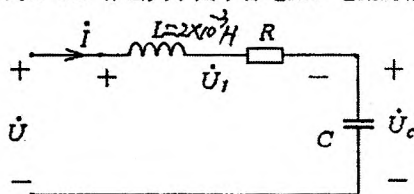要求：(1) 作出关于图中各电压、电流的相量图。(2) 求电阻 R 、电容 C 的值。(12分)



$$\begin{aligned} \text{设 } \dot{U} &= 30 \angle 0^\circ, \quad \dot{I} = 5 \angle 0^\circ \\ \therefore R &= \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{30}{5} = 6 (\Omega) \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \therefore U_2 = U_c &= \sqrt{U_1^2 - U^2} \\ &= \sqrt{2500 - 900} \\ &= 40 (V) \end{aligned}$$



$$\therefore X_L = X_C = \frac{40}{5} = 8 (\Omega)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega C} &= \omega L = \frac{1}{8}, \quad \text{且 } 20 \times 10^{-3} = 8 \\ \omega &= \frac{8.2}{20 \times 10^{-3}} = 400 \\ C &= \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{400 \times 8} \\ &\approx 0.3125 \times 10^{-3} (F) \end{aligned} \quad (4)$$

七、如图：已知 $X_M = 8\Omega$, $X_{L1} = 16\Omega$, $X_{L2} = 10\Omega$, $Z_L = 8 - j2(\Omega)$, $Z_0 = 4 - j6(\Omega)$,

$\dot{U} = 100\angle 0^\circ (V)$. 求: i_1, i_2 .


(12分)

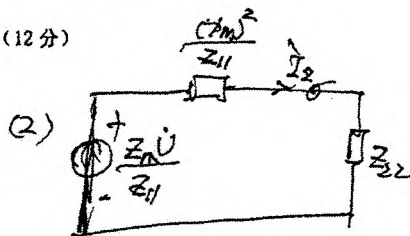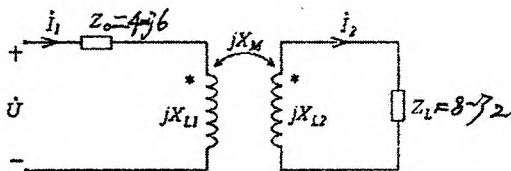

$$\begin{aligned} (1) \quad \dot{I} &= \frac{\dot{U}}{Z_{11} + \frac{Z_L}{1}} \\ &= \frac{100\angle 0^\circ}{4 + j10 + \frac{8 - j2}{1}} \\ &= \frac{100}{8 + j6} \\ &\approx \frac{100}{10\angle 36.9^\circ} \\ &\approx 10\angle -36.9^\circ (A) \quad (6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{11} &= 4 - j6 + j16 = 4 + j10 \\ \frac{jX_M \dot{U}}{Z_{11}} &= \frac{j8 \times 100}{4 + j10} \approx \frac{j800}{10.78\angle 68.2^\circ} \approx 74.2\angle 21.8^\circ \\ \frac{Z_L}{1} &= \frac{8 - j2}{1} = 8 - j2 \\ Z_{22} &= 8 - j2 + j10 = 8 + j8 \\ \therefore \dot{I}_2 &= \frac{74.2\angle 21.8^\circ}{8 + j8} \\ &= \frac{74.2\angle 21.8^\circ}{10.2\angle 44.7^\circ} \\ &= \frac{74.2}{10.2} \angle -22.9^\circ \\ &\approx 7.1\angle -22.9^\circ (A) \quad (6) \end{aligned}$$

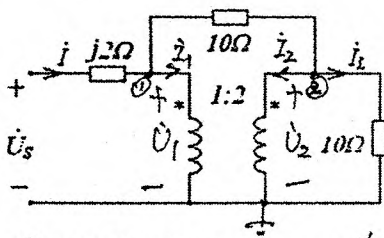八、电路如图：已知 $\dot{U}_s = 40\angle 0^\circ (V)$. 求电流 i 及 i_L . (10分)



$$\begin{aligned} (1) \quad & \left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{j0} \right) \dot{U}_1 - \frac{1}{j0} \dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_s}{j2} - \dot{I}_1 \quad (1) \\ (2) \quad & -\frac{1}{j0} \dot{U}_1 + \left(\frac{1}{j0} + \frac{1}{j0} \right) \dot{U}_2 = \dot{I}_2 \quad (2) \\ (3) \quad & \dot{U}_1 = \frac{1}{2} \dot{U}_2 \quad (3) \\ (4) \quad & \dot{I}_1 = -2 \dot{I}_2 \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \text{ 代入 } (2), (3) \text{ 代入 } (1) \text{ 得 } \dot{U}_1, \dot{I}_1 \\ \begin{cases} \left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{j0} \right) \times \frac{1}{2} \dot{U}_2 - \frac{1}{j0} \dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_s}{j2} + 2\dot{I}_2 \\ -\frac{1}{j0} \times \frac{1}{2} \dot{U}_2 + \frac{2}{j0} \dot{U}_2 = -\dot{I}_2 \end{cases} \\ \text{解得: } \dot{U}_2 = 40\sqrt{2} \angle -45^\circ \\ \therefore \dot{U}_1 = \frac{1}{2} \dot{U}_2 = 20\sqrt{2} \angle -45^\circ \\ \therefore \dot{I} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_1}{j2} = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ (A) \\ \dot{I}_L = \frac{\dot{U}_2}{10} = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ (A) \quad (2) \end{aligned}$$